

1. Chaque ALSU_n¹ s'occupe d'un bit n° n de la sortie S. Elles effectuent toutes la même opération, donc leur commande commune K est la même.

Il faut bien sûr spécifier chaque ALSU¹; pour cela, voyons ce que vaut la sortie S_n pour chaque opération :

K	Opération	S _n
00	PASS B	B _n
01	SHIFT RIGHT A	A _{n+1}
11	ADD	A _n ⊕ B _n ⊕ C _{n-1}
10	NAND	A _n · B _n

{ ⊕ = addition
· , et

On voit bien que, pour K = 11, ALSU⁴ est un ADD⁴, donc chaque ALSU_n¹ se comporte comme un additionneur à 1 bit ADD_n¹, qui a une entrée de retenue I_n et une sortie de retenue C_n. Bien sûr, I_n = C_{n-1}.

On complète donc les schémas en ajoutant ces entrées et sorties, ainsi que leurs connexions. (en pointillés ici).

De même, pour K = 01, la sortie S_n = A_{n+1}.

Or chaque tranche n° n n'a accès qu'à A_n.

Il faut donc bien ajouter une entrée E_n qui recueille A_{n+1} pour la tranche n° n. E_n = A_{n+1}.

La aussi, on ajoute l'entrée et ses connexions sur les schémas (pointillés).

On peut maintenant spécifier rigoureusement la tranche $ALSU^1$:
il y a deux sorties S et C qui sont spécifiées séparément par
une expression algébrique en fonction des entrées de données $ABIF$

K	S	C
00	B	X
01	F	X
11	$A * B + I$	$AB + AI + BI$
10	$A \cdot B$	X

pour chaque commande K , K

$*$ = ou exclusif (XOR)

X = pas défini

$+$ = ou (OR)

VU
en cours

VU en
cours

On note que C n'est pas utilisée pour $K \neq 11$, donc sa
valeur n'est pas spécifiée : on la prendra 0 ou 1 pour
simplifier la logique ensuite.

Si l'on veut établir la table de Karnaugh, directement,
on a 4 lignes et $2^4 = 16$ colonnes, soit au mieux
 8×8 cases, ce qui est beaucoup.

On va donc simplifier en décomposant l' $ALSU^1$ en deux couches :

$\left\{ \begin{array}{l} \text{ALU}^1 \text{ qui effectue des opérations purement arithmétiques} \\ \text{et logiques et fournit un résultat } R \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{SHIFT}^1 \text{ qui effectue le décalage quand nécessaire.} \end{array} \right.$

* ALU^1 reçoit A , B et I et fournit R et C .


* $SHIFT^1$ reçoit le bit E et R et fournit S , mais n'a pas
faute de I .

Décomposons le tableau, en montrant d'abord R puis S :

K	R	C	S
00	B	X	R (donc B)
01	A	X	F
11	$A * B + I$	$AB + AI + BI$	R (donc $A * B + I$)
10	$A \cdot B$	X	R (donc $A \cdot B$)

En principe, $E_n = A_{n+1}$, mais si l'on veut respecter
le principe des couches, E ne doit dépendre que
de R , sortie de la couche du dessus.

 Donc $F_n = R_{n+1}$ et $R_{n+1} = A_{n+1}$ quand $K=01$



ALU^1 et $SHIFT^1$
reçoivent chacun K
pour savoir quelle
opération effectuer.

On note que l'on aurait pu décomposer l'opérateur $ALSU^4$ d'abord en couches (comme dans la feuille de TD) :

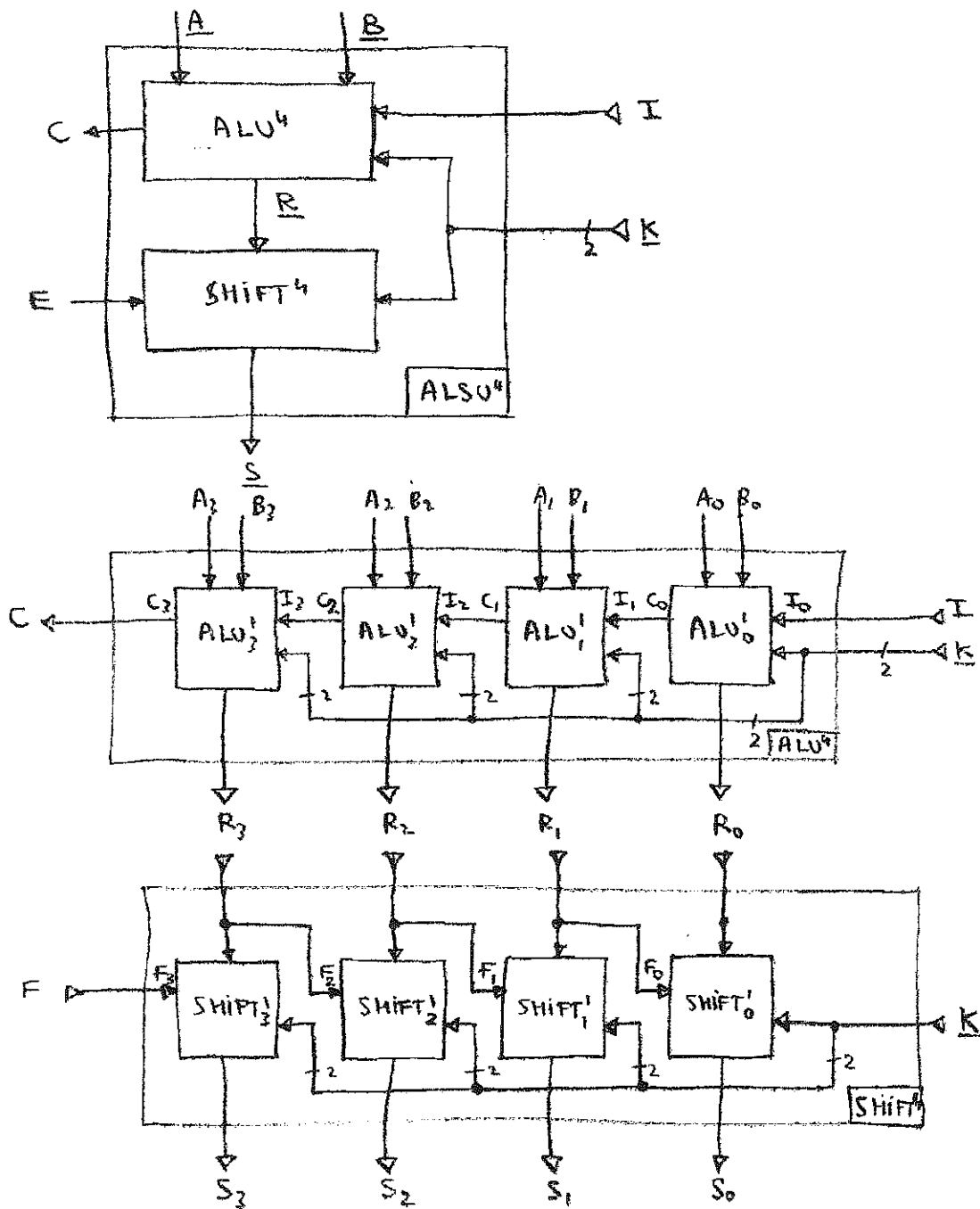


Table de Karnaugh de $R(A, B, I, K_1, K_0)$

$K_1 K_0 \backslash A B I$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	1	1	1	1	0	0
01	0	0	0	0	1	1	1	1
11	0	1	0	1	0	1	0	1
10	1	1	1	1	0	0	1	1

Polynôme booléen minimal:

$$R = \underbrace{\bar{K}_1 \bar{K}_0 B}_{①} + \underbrace{\bar{K}_1 K_0 A}_{②} + \underbrace{K_1 \bar{K}_0 A}_{③} + \underbrace{K_1 \bar{K}_0 B}_{④} +$$

$$+ \underbrace{K_1 \bar{A} B I}_{⑤} + \underbrace{K_1 \bar{A} B \bar{I}}_{⑥} + \underbrace{K_0 A B I}_{⑦} + \underbrace{K_1 A \bar{B} \bar{I}}_{⑧}$$


On a 8 monômes en et.

Si où C n'est pas défini, on va lui donner la même valeur que là où il l'est, donc:

$$C = AB + AI + IB$$

3 monômes en et.

 Réseau logique avec des NANDS (voir synthèse avant)




Note: En réalité, l'ALU est souvent synthétisée directement avec des transistors, comme une porte complexe.
De plus, des mises en facteurs de termes communs à toutes les tranches (et calculés une seule fois) seraient effectués.
($\bar{K}_1 \bar{K}_0$, $\bar{K}_1 K_0$, $K_1 \bar{K}_0$) cf. ci-après.

SHIFT

Table de Karnaugh $S(E, R, K_1, K_0)$

FR \ K ₁ K ₀	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	1
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

 

Polynôme booléen minimal:

$$S = \overline{K_0} R + K_1 R + \overline{K_1} K_0 F$$

Synthèse avec un MUX:


On note que :

$$S = (\overline{K_0} + K_1) \cdot R + \overline{K_1} K_0 \cdot F \quad (\text{mise en facteurs})$$

$$= \overline{K_0 K_1} \cdot R + K_0 \overline{K_1} \cdot F \quad (\text{Morgan})$$

$$= \overline{\sigma} \cdot R + \sigma \cdot F \quad (\text{avec } \sigma = K_0 \cdot \overline{K_1})$$

 On peut donc synthétiser S avec un multiplexeur MUX à 2 voies de 1 bit vers une voie de 1 bit. d'entrée n°0 R et n°1 F , et de sélection σ .



En réalité, sur un SHIFT, on mettrait en commun σ et utiliserait un MUX par tranche.

Le MUX est aisé à réaliser en CMOS, et l'on synthétise donc les SHIFTERS avec des MUX comme ci-dessus.

Synthèse avec des NORs du décodeur

Il suffit de faire la table de Karnaugh de $\overline{S}(E, R, K_1, K_0)$ soit encore de chercher les rectangles entourant des 0.

$$\text{On obtient : } \overline{S} = \overline{F} \cdot \overline{R} + \overline{K_1} K_0 \cdot \overline{F} + K_1 \cdot \overline{R} + \overline{K_1} \cdot \overline{K_0} \cdot \overline{R}$$

$$S = \overline{\overline{S}} = \overline{\overline{F} \cdot \overline{R} + \dots} = \overline{\overline{F} + \overline{R} + \dots} = (F + R) + (K_1 + \overline{K_0} + F) + (\overline{K_1} + R) + (K_1 + K_0 + R)$$

Réduction du polynôme complémentaire pour l'ALU

Nous avons tenté d'écrire un polynôme booléen de \bar{R} .

Mais il se peut qu'en fait le polynôme booléen de \bar{R} soit plus simple. On va donc considérer les 0 comme des 1 et vice-versa :

ABI K ₁ K ₀	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0 ¹	1	1	1	1	0	0
01	0	0	0	0	1	1	1	1
11	0	0	0	0	0	0	0	1
10	1	1	1	1	0	0	1	1

$$\bar{R} = \underbrace{\bar{K}_1 \cdot \bar{K}_0 \cdot \bar{B}}_{(1)} + \underbrace{\bar{K}_1 \cdot K_0 \cdot \bar{A}}_{(2)} + \underbrace{K_0 \cdot \bar{K}_0 \cdot A \cdot B}_{(3)}$$

$$+ \underbrace{K_0 \cdot \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{I}}_{(4)} + \underbrace{K_0 \cdot \bar{A} \cdot B \cdot \bar{I}}_{(5)} + \underbrace{K_1 \cdot A \cdot \bar{B} \cdot \bar{I}}_{(6)} + \underbrace{K_1 \cdot K_0 \cdot A \cdot \bar{B} \cdot \bar{I}}_{(7)}$$

On a un monôme de moins, et la complexité tombe à 34 au lieu de 36.
Synthèse avec des NORs

On pourrait constituer un réseau de NANDs comme avant, et faire suivre le tout d'une porte NOT.

On peut aussi utiliser les lois de Morgan pour mettre ce polynôme sous forme d'un réseau de NORs :

$$\begin{aligned} R = \bar{\bar{R}} &= \overline{\bar{K}_1 \cdot \bar{K}_0 \cdot \bar{B} + \bar{K}_1 \cdot K_0 \cdot \bar{A} + \dots} \\ &= \text{NOR}(\bar{K}_1 \cdot \bar{K}_0 \cdot \bar{B}; \bar{K}_1 \cdot K_0 \cdot \bar{A}, \dots) \\ &= \text{NOR}(\overline{\bar{K}_1 + \bar{K}_0 + \bar{B}}, \overline{\bar{K}_1 + K_0 + \bar{A}}, \dots) \quad (\text{Morgan}) \\ &= \text{NOR}(K_1 + K_0 + B, K_1 + K_0 + A, \dots) \\ &= \text{NOR}(\text{NOR}(K_1, K_0, B), \text{NOR}(K_1, K_0, A), \dots) \end{aligned}$$

Synthèse directe avec des transistors

On dispose d'un polynôme booléen \bar{R} . Simplifions-le en 2 étapes:

1/ Mettons en facteur les termes communs à toutes les tranches (fonctions de K_1 et K_0):

$$\bar{R} = \underbrace{(\bar{K}_1 \cdot \bar{K}_0)}_{\beta} \cdot \bar{B} + \underbrace{(\bar{K}_1 \cdot K_0)}_{\alpha} \cdot \bar{A} + \underbrace{(K_1 \cdot \bar{K}_0)}_{\gamma} \cdot A \cdot B + (K_0) \cdot \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{I} + K_0 \cdot \bar{A} \cdot B \cdot \bar{I} + K_1 \cdot A \cdot B \cdot \bar{I} + \underbrace{(K_1 \cdot K_0)}_{\delta} \cdot A \cdot \bar{B} \cdot \bar{I}$$

$\alpha = \bar{K}_1 \cdot \bar{K}_0$	$= 1 \Leftrightarrow$	PASS A
$\beta = \bar{K}_1 \cdot K_0$		B
$\gamma = K_1 \cdot \bar{K}_0$		NAND
$\delta = K_1 \cdot K_0$		ADD

2/ Si ils sont tous nuls, ou plusieurs sont égaux à 1 $\Rightarrow X$

$$\bar{R} = \beta \cdot \bar{B} + \alpha \cdot \bar{A} + \gamma \cdot A \cdot B + \delta \cdot \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{I} + \delta \cdot \bar{A} \cdot B \cdot \bar{I} + \delta \cdot A \cdot B \cdot \bar{I} + \delta \cdot A \cdot \bar{B} \cdot \bar{I}$$


On peut ensuite effectuer des mises en facteur pour minimiser le nombre de portes. On peut le faire avec \bar{A} , \bar{B} , $A \cdot B$ et δ . Cette dernière est plus efficace:

$$\bar{R} = \alpha \cdot \bar{A} + \beta \cdot \bar{B} + \gamma \cdot A \cdot B + \delta \cdot (\underbrace{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{I} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{I} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{I} + A \cdot B \cdot \bar{I}}_{A \oplus B \oplus I})$$

\Rightarrow complexité est alors de 27 par tranche.

$$R=1 \Rightarrow \bar{R}=0$$

 On peut donc décrire ce système avec des interrupteurs:



$$R=0 \Leftrightarrow \begin{cases} SW_N \text{ fermé} \\ SW_P \text{ ouvert} \end{cases}$$